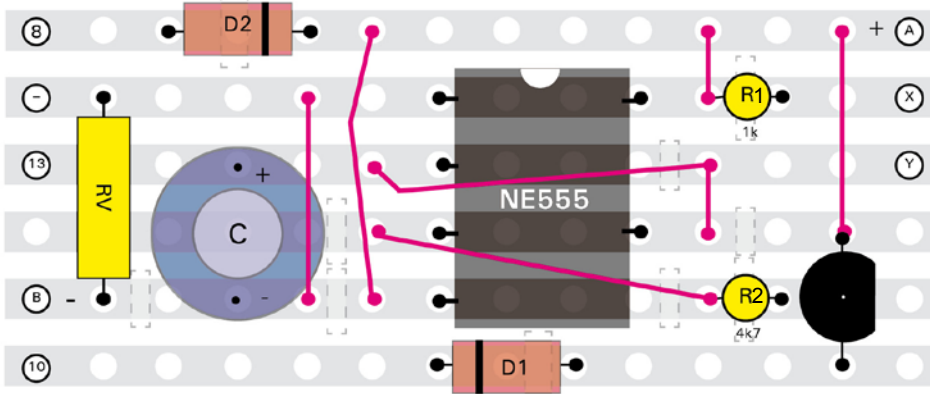



Elektronischer Timer + Türverriegelung/-freigabe mit Servo



Bestückung (Draufsicht)



Rückseite, Bahnen unterbrechen

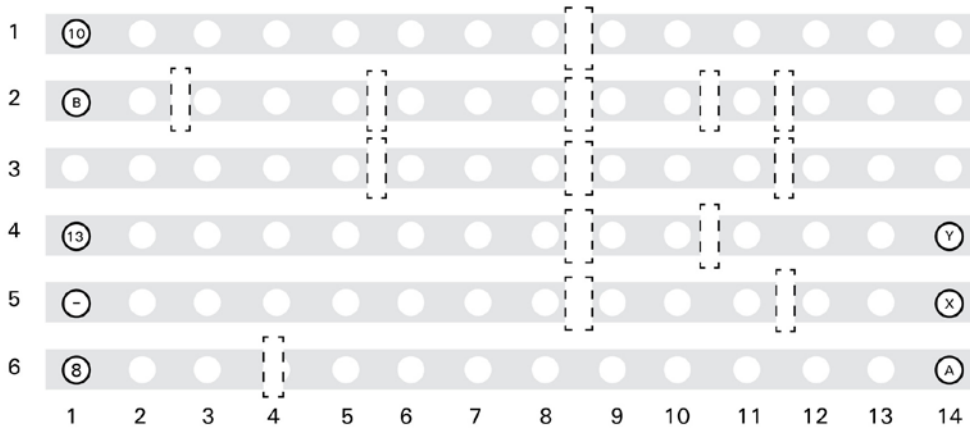

D1, D2	1N4002
C	47uF
Transistor	BC327-25
IC	LM555CN
R1	1k
R2	4k7
Poti	250k
Kammer	Mini-Taster (Schließer)
S1	Schiebeschalter (2 x Wechsel)
S2	Taster (1 x Wechsel)

Verdrahtung

